

Electrotecnia

Trabajo Práctico N° 8
**Generador de C.C.:
Curvas Características**

2021

Objetivos:

- Reconocer y describir en forma general la máquina de corriente continua, estudio de conexiones y accesorios de comando.
- Aplicar la denominación normalizada de bornes.
- Ensayar un generador con excitación derivación y obtener sus características de funcionamiento.
- Realizar Informe del Ensayo.-

Consignas:

- El alumno debe presentar el trabajo impreso de la siguiente manera:
- Carátula con los datos del alumno y del grupo.
- Informe del Ensayo con los siguientes puntos:
 - a. Objetivo de la Práctica.
 - b. Fundamento Teórico.
 - c. Circuito utilizado.
 - d. Perspectiva del circuito con los instrumentos empleados.
 - e. Características de los instrumentos y/o elementos.
 - f. Maniobra Operativa.
 - g. Tabla de Valores Obtenidos.
 - h. Representación gráfica de los valores obtenidos.
 - i. Aplicaciones.
 - j. Precauciones a tener en cuenta.
 - k. Normas a consultar.
 - l. Síntesis y Conclusiones.

APELLIDO Y NOMBRE: _____

APROBACIÓN: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

**Generador de C.C.:
Curvas Características**

Alumno:.....

Comisión:.....

Grupo:.....

ASIGNATURA:		CURSO:		SEMESTRE:	
ELECTROTECNIA		3°		5°	
ALUMNO	FOTO	NOMBRE Y APELLIDO:			
		Legajo N°:	ESPECIALIDAD:	AÑO:	GRUPO N°:
			ING. INDUSTRIAL	2021	
DOCENTES	Prof. Tit.	Ing. Alejandro FARA			
	J.T.P.	Ing. José CORBACHO			
	J.T.P.	Ing. Orlando ROMERO			
	J.T.P.	Ing. David MOLINA			
	Ayte Ad Honorem				
TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°		8	DENOMINACIÓN DEL PRÁCTICO:		
			Generador de C.C.: Curvas Características		
			OBJETIVOS:		
		Ver carátula			
FECHA DE ENTREGA		REVISIÓN N°	FECHA	FIRMA	
		1ª:	___/___/___		
		2ª:	___/___/___		
___/___/___		APROBACIÓN	___/___/___		
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN					
1.-		6.-			
2.-		7.-			
3.-		8.-			
4.-		9.-			
5.-		10.-			
OBSERVACIONES				FIRMA DOCENTE	
.....					
.....				REVISIÓN N°	FECHA
.....				REV. 0	12/09/14
.....				REV. 1	20/02/15
.....				REV. 2	25/02/16
.....				REV. 3	24/02/20



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características

Alumno:.....

Comisión:.....

Grupo:.....

1. -Generalidades:

Las máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, son máquinas reversibles; es decir, pueden funcionar indistintamente como generadores o como motores.

Salvo en pequeñas máquinas, donde se emplean imanes permanentes, la excitación se logra mediante electroimanes alimentados con corriente continua proveniente de una fuente o red auxiliar (máquinas con excitación independiente), o bien con corriente generada por la misma máquina (generadores auto excitados).

Hay tres formas típicas de auto excitación: en **derivación**, en **serie** y **compuesta** (ésta puede ser adicional o diferencial). Ellas caracterizan las máquinas, por lo que se clasifican con igual denominación.

Examinando una máquina de corriente continua (tarea que realizaremos en el laboratorio), identificamos:

- El sistema **inductor**; con los polos inductores (electroimanes) fijos a la carcasa; cada núcleo posee una expansión polar; el (o los) circuito magnético queda bien definido.
- El sistema **inducido**: rotor, montado solidariamente al eje de la máquina, construido con chapas de acero al silicio laminado. Posee canaletas o ranuras axiales para alojar los lados de bobinas del bobinado inducido. Los extremos de bobinas están conectados al: sistema **colector**, formado con delgas. Sobre el colector apoyan las escobillas, sujetas mediante porta escobillas al estator de la máquina.


La carcasa sirve de estructura a todo el conjunto; a ella se fijan los cojinetes y las tapas. El dispositivo porta escobillas puede desplazarse, lo que posibilita ubicar a las escobillas con un "decalaje" mejorando las condiciones de conmutación. La mejora de la conmutación (función que cumple el sistema colector - escobillas), se logra también con los polos auxiliares o polos de conmutación.

2.-Designación de terminales

Terminales del inducido A-B; excitación derivación. C-D; excitación serie: E-F.

Polos auxiliares de conmutación: $G_a - H_a$; arrollamientos compensadores: $G_c - H_c$

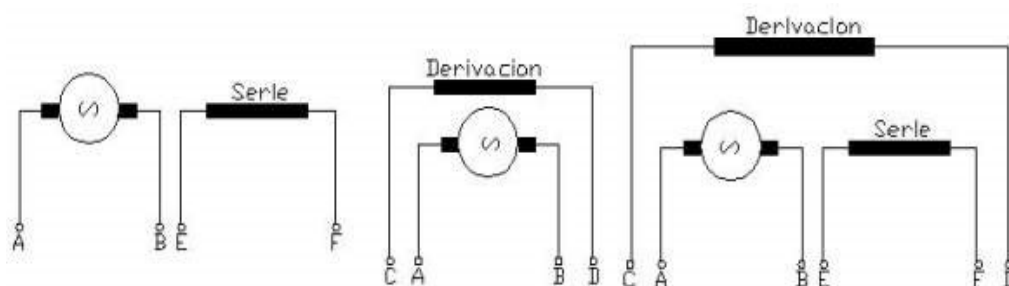Cuando existan conexiones en serie no accesibles, los terminales libres se designarán con las letras características correspondientes a los arrollamientos.





ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021


Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características

Alumno:.....

Comisión:.....


Grupo:.....

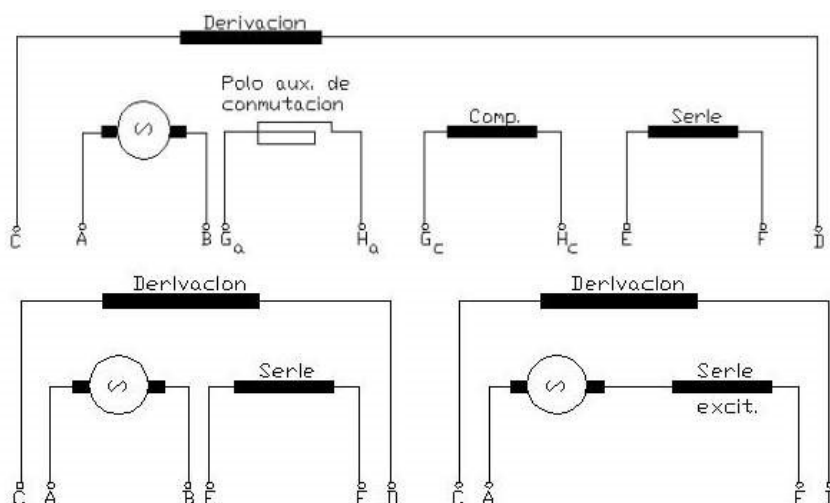

Las conexiones permanentes y accesibles se designarán con la combinación de las letras características de los extremos conectados.

Las barras de corriente continua se designarán: Positiva (P); Negativa(N); Neutro(0); Tierra(\perp)

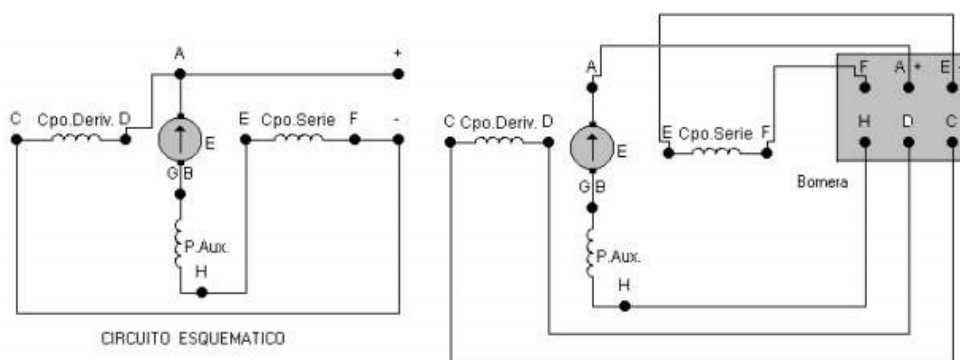A continuación se dibujan los circuitos esquemático y real de la conexión compuesta larga de la máquina a utilizar en Laboratorio.-



3.-Paralelo de generadores

Para el funcionamiento en paralelo se recurre a generadores con excitación en derivación y a generadores con excitación compuesta adicional.

Las condiciones generales son:

- Polaridad coincidente con las del sistema de barras de vinculación;
- Igual tensión.

La figura muestra el esquema de conexiones en paralelo de los generadores derivación; la distribución de cargas se efectúa accionando los reóstatos de excitación.

La conexión de la máquina a incorporar se realiza llevándola previamente a la velocidad nominal y a tensión de barras (generalmente tensión nominal).

La desconexión se realiza estando la máquina descargada; es decir, suministrando una corriente pequeña (prácticamente nula). Esto se consigue operando el reóstato de excitación.



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características


Alumno:.....

Comisión:.....

Grupo:.....

El interruptor general debe ser automático, con protección contra sobre intensidad y contra inversión de corriente; ésta, para evitar posible funcionamiento del generador como motor.

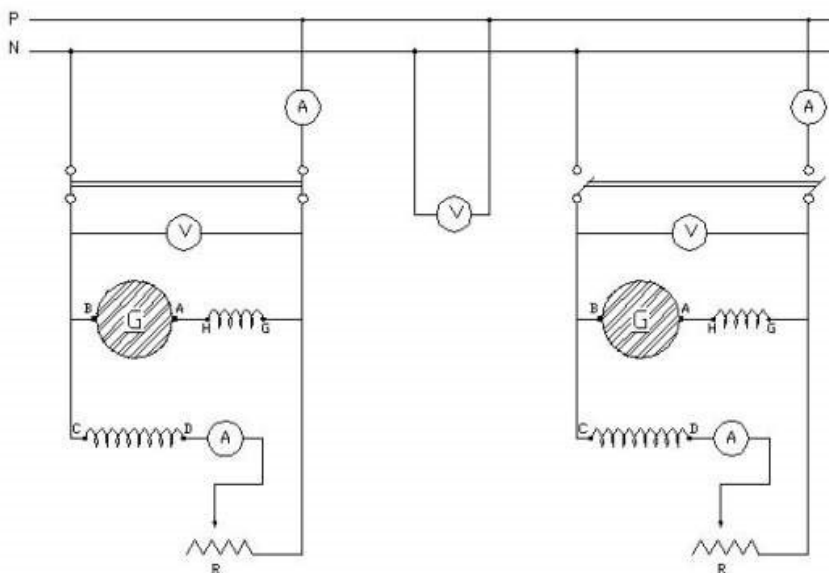El óptimo funcionamiento en paralelo se consigue cuando las máquinas tienen igual característica externa.





ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características

Alumno:.....

Comisión:.....

Grupo:.....

E N S A Y O

1. Objetivos de la práctica:

- Reconocer y describir en forma general la máquina de corriente continua, estudio de conexiones y accesorios de comando.
- Ensayar un generador con excitación derivación y obtener sus características de funcionamiento.

2. Máquinas e instrumentos utilizados: (describir las partes y datos nominales)

- a) Generador de corriente continua:.....
- b) Motor Asíncrono Trifásico (para arrastrar el generador):.....
- c) Auto transformador Trifásico $I_{m\acute{a}x} = \dots\dots$ (para alimentación del Motor Asíncrono)
- d) Reóstato de Campo R_r :.....
- e) Voltímetro para tensión en bornes y f.e.m.:.....
- f) Amperímetros para la carga I :.....
- g) Amperímetro para I_{ex} :.....
- h) Amperímetro para control del motor I_m :.....

3. Curvas características: ensayos

La fuerza electromotriz inducida en un generador dinamoeléctrico de corriente continua vista en la Teoría es $E = \frac{N \cdot p \cdot \Phi \cdot n}{60 \cdot a}$ la cual depende de:

- Una serie de particularidades constructivas de la máquina que, para cada generador, pueden englobarse en una constante **K**
- La velocidad del generador **n** [rpm.]
- El flujo magnético inductor Φ

En consecuencia, podemos escribir: $E = k \cdot n \cdot \Phi$

La velocidad **n** es una condición de régimen nominal de todo generador por lo que, si es accionado por un adecuado motor primario, se la puede considerar constante.

El flujo Φ depende de la fuerza magneto motriz ($N \cdot I_{ex}$) que actúa en los electroimanes (polos) y, como en éstos el número de vueltas del arrollamiento permanece invariable, se tendrá que Φ depende de la corriente del devanado inductor I_e (corriente de excitación). Además, el flujo magnético depende de la reluctancia del circuito magnético, que es variable conforme al grado de saturación de las diferentes partes. Finalmente, el flujo originado por los electroimanes, es alterado por la reacción del inducido (campo transversal del inducido), que depende de la corriente de carga I .



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características

Alumno:.....

Comisión:.....

Grupo:.....

Cuando la máquina trabaja en carga, con una corriente I , aparece una caída de tensión interna ($I_i R_i$) debida a la resistencia interna del generador (resistencia de bobinas del inducido, escobillas, contacto escobillas-delgas, etc.). Luego, la tensión de bornes U_b resulta:
 $U_b = E - I_i R_i$

En conclusión, de acuerdo a lo expuesto, la tensión de bornes de todo generador dependerá:

- De la intensidad de corriente de carga I , y
- De la intensidad de corriente de excitación I_{ex}

Por ello, podemos escribir:

$$U_b = f(I, I_{ex}) \quad \text{ó} \quad f(U_b; I; I_{ex}) = 0$$

Se denominan curvas características de la máquina, o simplemente características, a las curvas planas que representan la variación de una de las tres variables: U_b , I ó I_{ex} , en función de otras de ellas, cuando la tercera permanece constante.

Las características son:

Característica de Vacío:

$$E = f(I_e) \quad I = 0 \quad n = \text{constante}$$

Característica de Carga:

$$U_b = f(I_{ex}) \quad I = \text{constante} \neq 0 \quad n = \text{constante}$$

Característica externa:

$$U_b = f(I) \quad I_{ex} = \text{constante} \quad n = \text{constante}$$

Característica de regulación:

$$I_e = f(I) \quad U_b = \text{constante} \quad n = \text{constante}$$

Las características se pueden determinar mediante ensayos. Al realizarlos, la velocidad del generador debe ser la nominal y no debe modificarse el ángulo de decalaje de las escobillas.

4. Reconocimiento de la máquina:

Se reconocen los circuitos y se miden las resistencias de los diferentes bobinados como sigue:

Marca:.....Modelo:.....Serie N°:.....

$$R_i = \dots\dots\dots\Omega$$

$$\text{Potencia:}\dots\dots\dots\text{W}$$

$$R_d = \dots\dots\dots\Omega$$

$$\text{Tensión:}\dots\dots\dots\text{V}$$

$$R_c = \dots\dots\dots\Omega$$

$$\text{Intensidad:}\dots\dots\dots\text{A}$$

$$R_s = \dots\dots\dots\Omega$$

$$\text{Velocidad:}\dots\dots\dots\text{r.p.m.}$$



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características

Alumno:.....


Comisión:.....

Grupo:.....

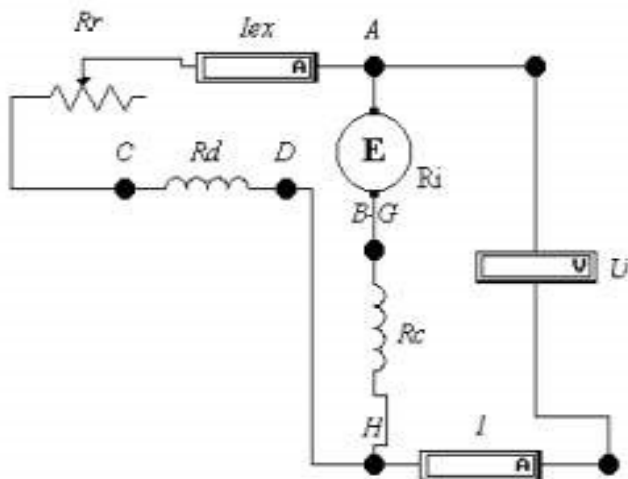5. Característica de vacío:

Es la curva que representa la variación de la fuerza electromotriz de la máquina en función de la intensidad de excitación. La intensidad de carga debe ser nula (generador en vacío, circuito de carga abierto) y la máquina debe girar a velocidad nominal.

El esquema indica la disposición de los elementos necesarios para el ensayo. El voltímetro medirá E y el amperímetro I_{ex} .-




Se confecciona el cuadro de valores registrando E e I_{ex} . La primera lectura de instrumentos se realiza con el circuito de excitación abierto

($R_{exc} = \infty$; $I_{ex} = 0$) y el último par de medidas con el reóstato de excitación anulado $R_{ex}=0$

Para cada par de valores, debe realizarse lectura simultánea de los dos instrumentos.

Cuadro de valores

E [V]	I_{ex} [A]

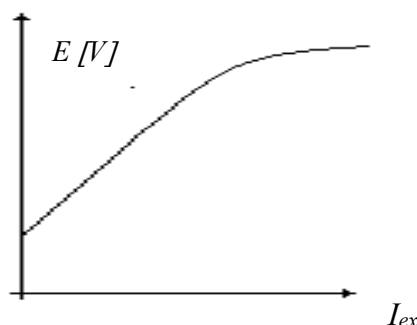

Es de esperar una curva como la de la figura. La característica no pasa por el origen de coordenadas debido a que, para $I_{ex}=0$, actúa el magnetismo remanente del sistema inductor; éste es suficiente para originar una f.e.m. OM; hay una zona de crecimiento rápido y proporcional a I_{ex} y, finalmente, continúa una parte sensiblemente recta pero de pendiente mucho menor.

Esta característica representa también el comportamiento magnético del inductor, por ello suele denominarse característica magnética del generador.

La característica de vacío facilita estudios sobre la capacidad de regulación de tensión del generador y del reóstato de excitación.

CICLO DE HISTÉRESIS: incrementando la excitación hasta el $I_{ex \text{ max}}$. Se obtiene la parte ascendente de la curva, disminuyendo gradualmente e invirtiendo el sentido de la corriente de excitación convenientemente se puede relevar el ciclo completo. Confeccionar la tabla de valores necesario y dibujar a escala el ciclo.



ELECTROTECNIA

Laboratorio Experimental 2021

Trabajo Práctico N° 8:

Generador de C.C.: Curvas Características



Alumno:.....

Comisión:.....


Grupo:.....

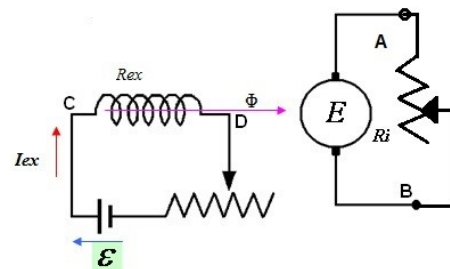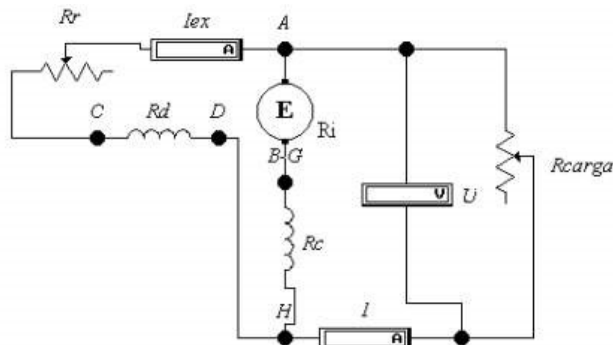5.1. Característica de carga: $U_b = f(I_{ex}) \rightarrow I = cte.$

Ensayo similar al anterior, pero realizado con una carga $I \neq 0$ que se controlará con un amperímetro montado al efecto y se logrará con una resistencia R_c variable regulada convenientemente.



Cuadro de valores:

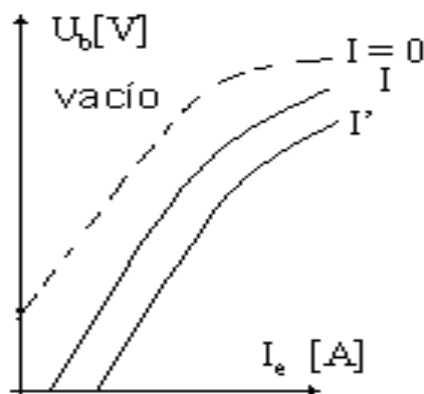


U_b [V]	I_{ex} [A]

5.2. Característica externa

$$U_b = f(I) \quad I_{ex} = \text{constante} \quad n = \text{constante}$$

Cuadro de valores:

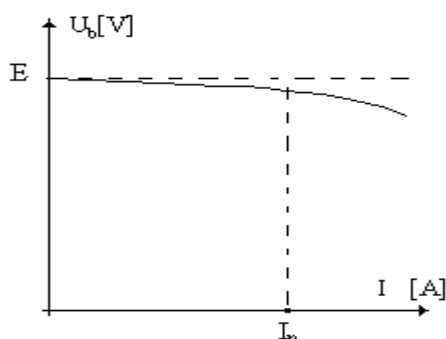

U_b [V]	I [A]

Se opera en la misma forma que en el ensayo anterior. La característica es de la forma indicada en la gráfica; generalmente se la determina hasta un valor de $I = I_n$

En máquinas con excitación independiente (**no en la nuestra**) el ensayo hasta $U_b = 0$ es decir hasta la $I = I_{cc}$ condición ésta obtenida cuando $R_c = 0$. Así, en este tipo de máquinas, la



característica resulta similar a la mostrada por la Fig.1. También, en las máquinas auto excitadas derivación, suelen realizarse ensayos hasta lograr que $U_b = 0\text{ V}$.

Las gráficas que se obtienen son como las mostradas por la Figura 2.

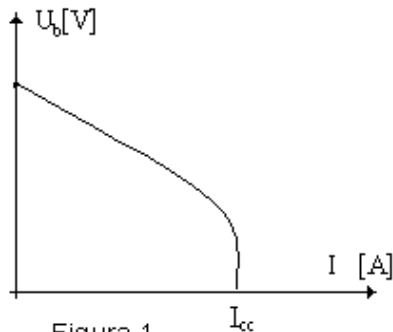


Figura 1

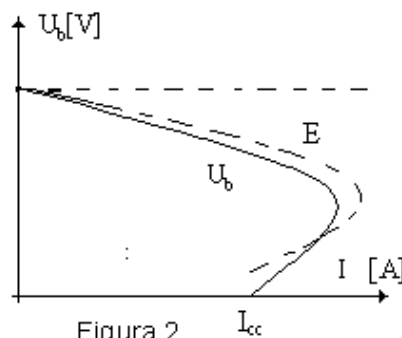


Figura 2


5.3. Característica de regulación:

$$I_e = f(I)$$

$$U_b = \text{constante}$$

$$n = \text{constante}$$

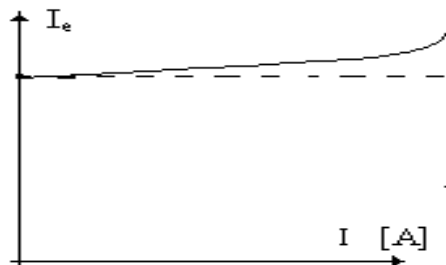Se adopta igual montaje de elementos que en el ensayo anterior. Hay que operar convenientemente las cargas R_c y la resistencia de excitación R_{exc} para lograr mantener constante U_b .



Cuadro de valores:

$I_{ex} \text{ [A]}$	$I \text{ [A]}$

Si la máquina no tuviese caída de tensión interna y la f.e.m. fuera invariable, no sería necesario modificar la excitación para mantener constante U_b a cualquier estado de carga (característica de regulación; trazo punteado).

En cambio, por las caídas de tensión interna que aumentan a medida que se incrementa I , debe regularse la corriente de excitación, resultando la curva de trazo continuo (característica de regulación real).

6. Análisis de las características:

Describir los instrumentos, el generador y realizar análisis y comentarios del T.P.

.....