
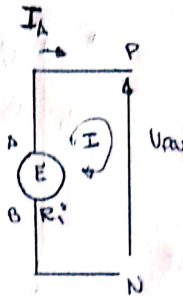


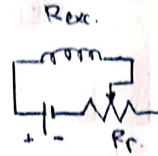1. $n = 970 \text{ rpm.}$
 $V_{\text{m}} = 440 \text{ V}$
 $I_A = 125 \text{ A}$
 $R_i = 0,12 \Omega$
 $N = 992$
 $P = 2$



a) Corriente por conductor. i ?

Diagrama imbricado: $2a = 2p$
 $a = p \rightarrow a = 2$

luego $i = I_A / 2a = 125 \text{ A} / 2 \cdot 2 = 125 \text{ A} / 4 = 31,25 \text{ A}$

b) Ley de Kirchhoff en malla I.

$$-V_{\text{m}} + E - I_A \cdot R_i = 0$$

$$E = I_A \cdot R_i + V_{\text{m}}$$

$$E = 125 \text{ A} \cdot 0,12 \Omega + 440 \text{ V} = 455 \text{ V}$$

c) ~~$E = k_E \Phi n$~~ $E = k_E \Phi n \rightarrow \Phi = \frac{E}{k_E n}$

Tenemos $k_E = \frac{Np}{60a} = \frac{992 \cdot 2}{60 \cdot 2} = 16,53 \frac{\text{V}}{\text{Wb} \cdot \text{rpm}}$

$$\Phi = \frac{455 \text{ V}}{16,53 \frac{\text{V}}{\text{Wb} \cdot \text{rpm}} \cdot 970 \text{ rpm}} = 28,37 \text{ mWb}$$

d) En vacío no hay caída de tensión en R_i
 luego: $V = E = 455 \text{ V}$

e) $E = k_E \Phi n \rightarrow n = \frac{E}{k_E \Phi} = \frac{440 \text{ V}}{16,53 \frac{\text{V}}{\text{Wb} \cdot \text{rpm}} \cdot 28,37 \text{ mWb}} = 93802 \text{ rpm}$


f) $\Phi = \frac{E}{k_E n} = \frac{440 \text{ V}}{16,53 \frac{\text{V}}{\text{Wb} \cdot \text{rpm}} \cdot 970 \text{ rpm}} = 27,44 \text{ mWb}$

BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel
 Mecatrónica; Leg: 13567
Pull

2. 10 kVA DATOS
 220/380 V 50 Hz
 $U_0 = 220 \text{ V}$
 $I_0 = 2 \text{ A}$
 $P_{Fe} = 150 \text{ W}$ } BT
 $U_{cc} = 10 \text{ V}$
 $I_{cc} = I_n = 26,32 \text{ A}$
 $P_{cc} = 75 \text{ W}$ } AT

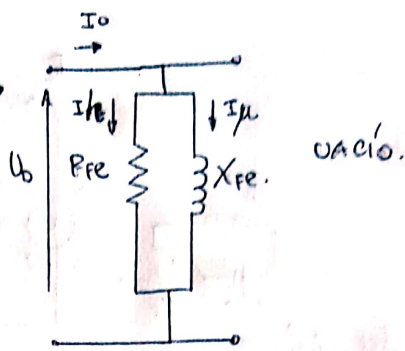a) Parámetros reducidos al primario.

El primario es el lado de baja tensión en este caso por tanto está dada la relación de transformación.



En vacío las pérdidas de potencia activa son el el núcleo del transformador.

$$I_h^2 \cdot R_{Fe} = P_{Fe}$$

$$(I_0 \cos \varphi_0)^2 R_{Fe} = P_{Fe}$$

$$R_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{(I_0 \cos \varphi_0)^2}$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_{Fe}}{S} = \frac{150 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 2 \text{ A}} = 0,34$$

luego: $R_{Fe} = \frac{150 \text{ W}}{(2 \text{ A} \cdot 0,34)^2} = 822,67 \Omega$

$\varphi_0 = 70,07^\circ$ en retraso.

$Z_0 = \frac{U_0}{I_0} = \frac{220 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 110 \Omega$

$$Z_0 = \frac{U_0}{I_0} = \frac{220 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 110 \Omega \rightarrow Z_0 = 110 \Omega \angle -70,07^\circ$$


$I_\mu^2 X_{Fe} = Q_0$

$\frac{U_0^2}{X_{Fe}} = Q_0 \rightarrow \frac{U_0^2}{Q_0} = X_{Fe} = \frac{U_0^2}{S \cdot \sin \varphi_0} = \frac{(220 \text{ V})^2}{220 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} \cdot \sin 70,07^\circ}$

$X_{Fe} = 117,5 \Omega$

BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel.
Leg: 13567 ; Mecatrónica.

3

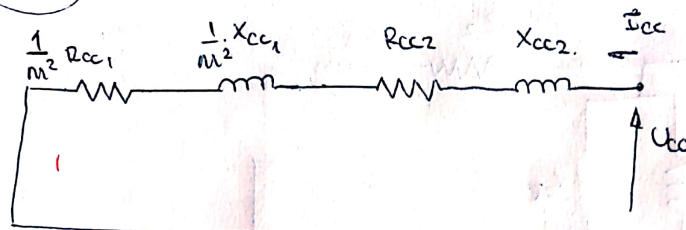

Despreciamos la rama en derivación en cortocircuito.

$$R_{cc} = \frac{\frac{1}{m^2} R_{cc1} + \frac{1}{m^2} R}{\frac{1}{m^2}} \quad R_{cc} = \frac{1}{m^2} R_{cc1} + R_{cc2}$$

$$P_{cc} = I_{cc}^2 R_{cc} \rightarrow R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{cc}^2} = \frac{75 \text{ W}}{(26,32 \text{ A})^2} = 0,1083 \Omega$$

$$R_{cc2} = R_{cc}/2 = 54,13 \text{ m}\Omega = \frac{1}{m^2} R_{cc1}$$

$$S = U_{cc} I_{cc} = 10 \text{ V} \cdot 26,32 \text{ A} = 263,2 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{75 \text{ W}}{263,2 \text{ VA}} = 0,28 \rightarrow \varphi_{cc} = 73,44^\circ$$

$$Q_{cc} = S \cdot \sin \varphi_{cc} = 263,2 \text{ VA} \cdot \sin 73,44^\circ = 252,29 \text{ VAR}$$

$$Q_{cc} = X_{cc} \cdot I_{cc}^2 \rightarrow X_{cc} = \frac{Q_{cc}}{I_{cc}^2} = \frac{252,29 \text{ VAR}}{(26,32 \text{ A})^2} = 0,364 \Omega$$

$$X_{cc2} = X_{cc}/2 = 0,182 \Omega = \frac{1}{m^2} X_{cc1}$$

$$\text{Luego } X_{cc1} = m^2 \cdot 0,182 \Omega = 61,03 \text{ m}\Omega \cdot X_{cc1}$$

$$m = \frac{220}{380} = 0,58 \quad R_{cc1} = 54,13 \text{ m}\Omega (0,58)^2 = 18,2 \text{ m}\Omega \quad R_{cc1}$$

$$m^2 R_{cc2} = 18,2 \text{ m}\Omega$$

$$m^2 X_{cc2} = 61,03 \text{ m}\Omega$$


$$\begin{aligned} R_0 &= 323,67 \Omega & R_1 &= 18,2 \text{ m}\Omega = R_{21} \\ Z_0 &= 110 \Omega \angle -70,9^\circ & X_1 &= 61,03 \text{ m}\Omega = X_{21} \\ X_0 &= 117 \Omega \end{aligned}$$

Leg: 13567; Mecatrónica.

$$30 \times 40 \text{ W} \rightarrow \sqrt{3} \cdot I_L \cdot U_L = 20.110 \text{ W}$$

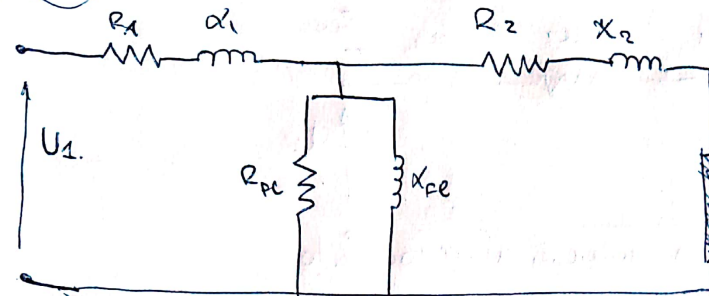(3)

BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel
Leg: 13567; Mecatrónica.



b) Si el ensayo de cortocircuito se realiza en el primario

$$\text{for en os. } U_R = I_{cc} \cdot R_{cc} \rightarrow U_R \% = \frac{U_R}{U_n} = \frac{I_{cc} \cdot R_{cc}}{I_{cc} \cdot U_n} \cdot 100$$

$$U_R \% = \frac{R_{cc} \cdot 100}{U_n} \quad U_R \% = \frac{I_n \cdot R_{cc}}{U_n} \cdot 100 = \frac{45.45 \text{ A} \cdot 36.4 \text{ m}\Omega \cdot 100}{220 \text{ V}}$$

$$U_R \% = 0.75 \%$$

$$U_X \% = \frac{I_n \cdot X_{cc}}{U_n} \cdot 100 = \frac{45.45 \text{ A} \cdot 0.123 \Omega \cdot 100}{220 \text{ V}} = 2.53 \%$$

$$\Delta U \% = U_R \% \cdot \cos \phi + U_X \% \cdot \sin \phi$$

$$\Delta U \% = 0.75 \cdot 0.8 + 2.53 \cdot 0.6 = 2.12$$

$$\Delta U \% = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \cdot 100 \rightarrow U_2 = \frac{\Delta U \% \cdot U_{20}}{100} + U_{20}$$

$$U_2 = U_{20} \cdot \left(1 - \frac{\Delta U \%}{100}\right)$$

$$U_2 = 380 \text{ V} \cdot \left(1 - \frac{2.12}{100}\right) = 371.95 \text{ V}$$


$$g) \Delta U \% = 3\% \\ U_c = 380 \text{ V}$$

$$T = 15^\circ \text{C}$$

BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel
 Leg: 13567, Mecatrónica.

$$\sqrt{3} I_L U_L = 30 \times 40W$$
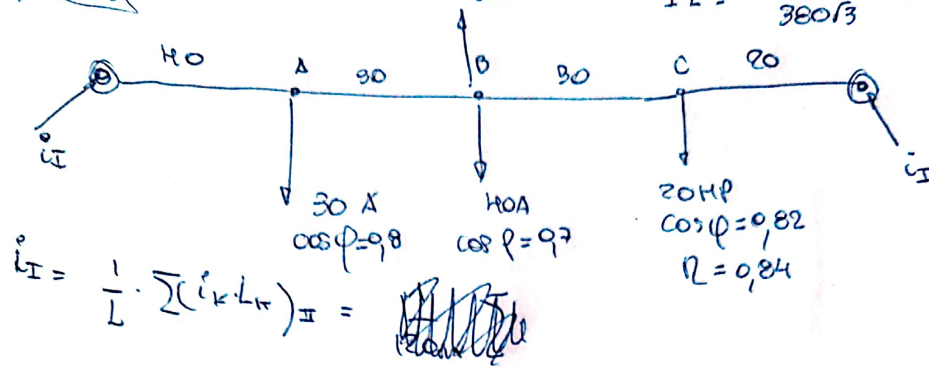
$$I_L = \frac{30 \times 40W}{380\sqrt{3}} = 1,82A$$



$$\vec{I}_I = \frac{1}{L} \cdot \sum (\vec{I}_k \cdot L_k)_{II} =$$

~~7120W~~

motor: $\sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi = 20HP \cdot \frac{746W}{1HP}$

0.84

$$I_L = \frac{20HP \cdot \frac{746W}{1HP}}{380V \cdot 0.84 \cdot 0.82 \cdot \sqrt{3}} = 3,391A$$

$$\vec{I}_I = \frac{1}{120} (30A \cdot 60 + 1,82A \cdot 30 + 40A \cdot 30 + 3,391A \cdot 20)$$

$$\vec{I}_I = 4,791A$$

$$I_B = \sum \vec{I}_k - \vec{I}_I = 30A + 1,82A + 40A + 3,391A - 4,791A$$

$$= 61,82A$$

Determinamos el punto de corte

